
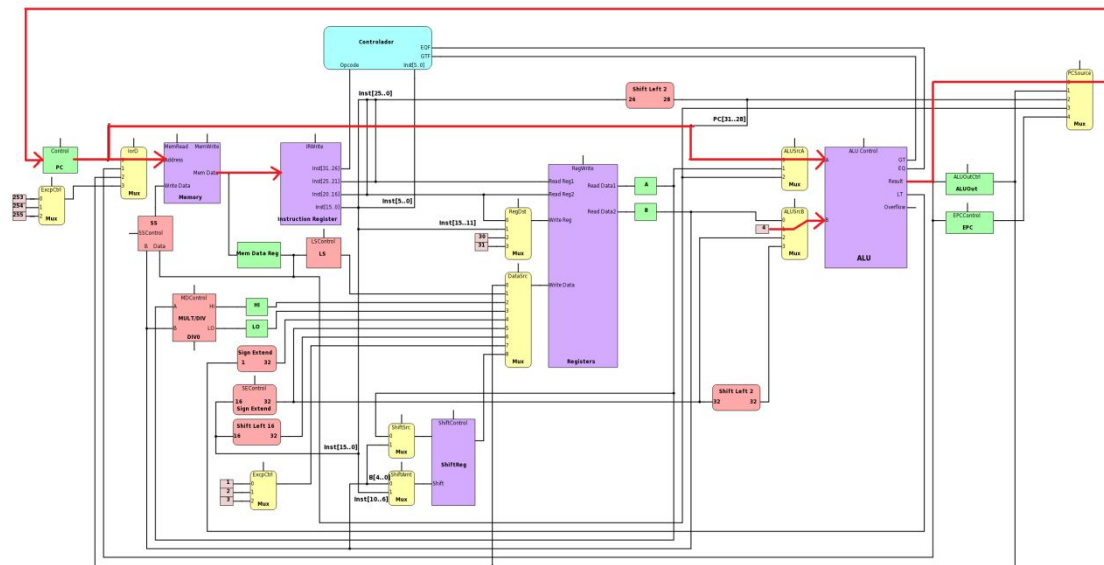


Todas as operações:


1. Lê memória e incrementa PC

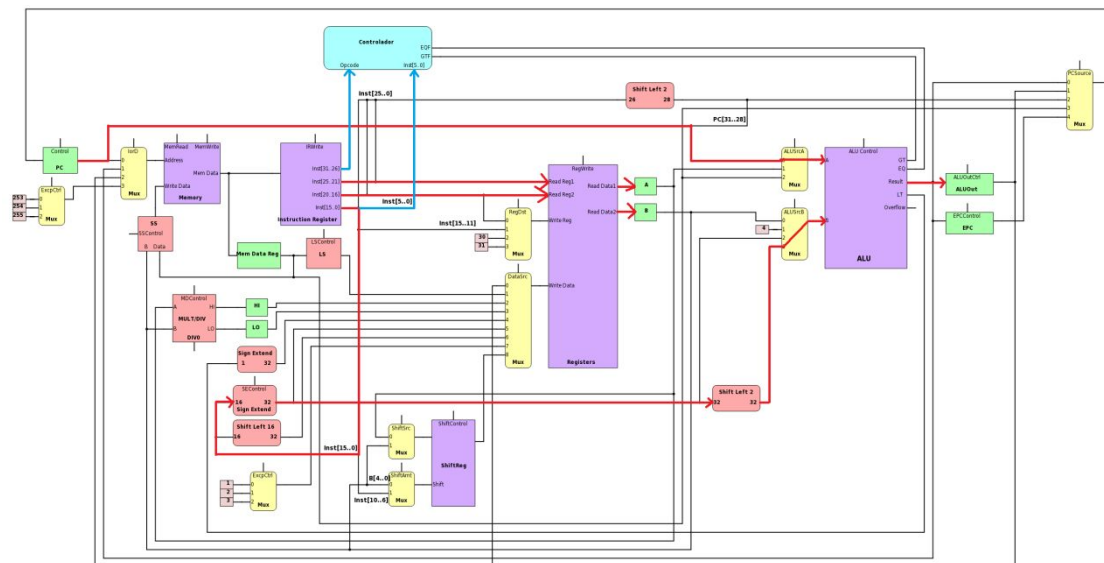


2. Carrega valor dos registradores em A e B e decodifica branch



ADD rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs + rt$
 AND rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs \& rt$
 SUB rd, rs, rt | $rs \leftarrow rs - rt$
 3. Realiza operação e grava em ALUOut

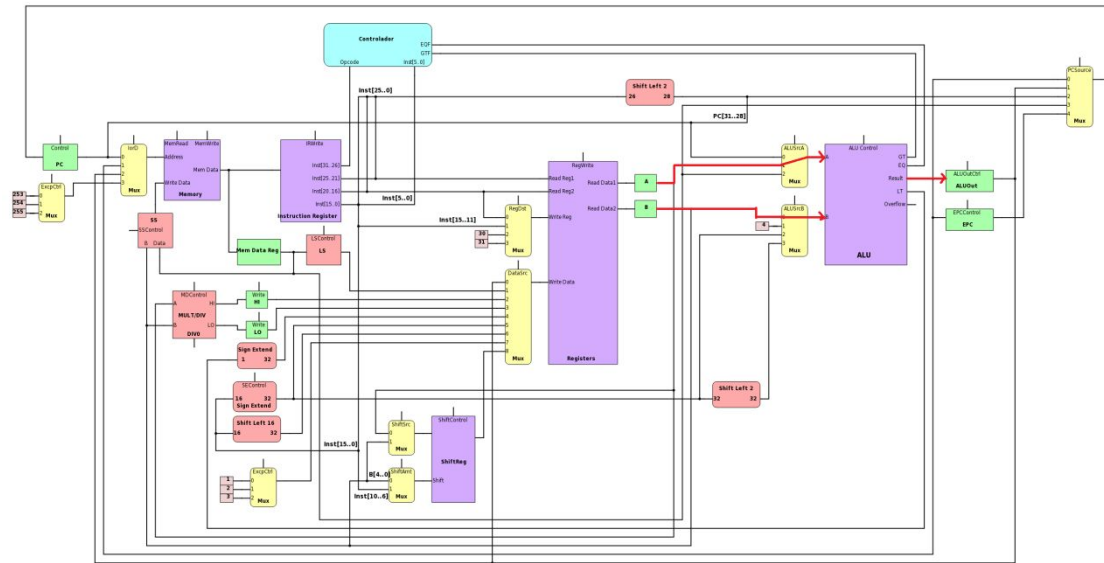


4. Grava ALUOut no registrador


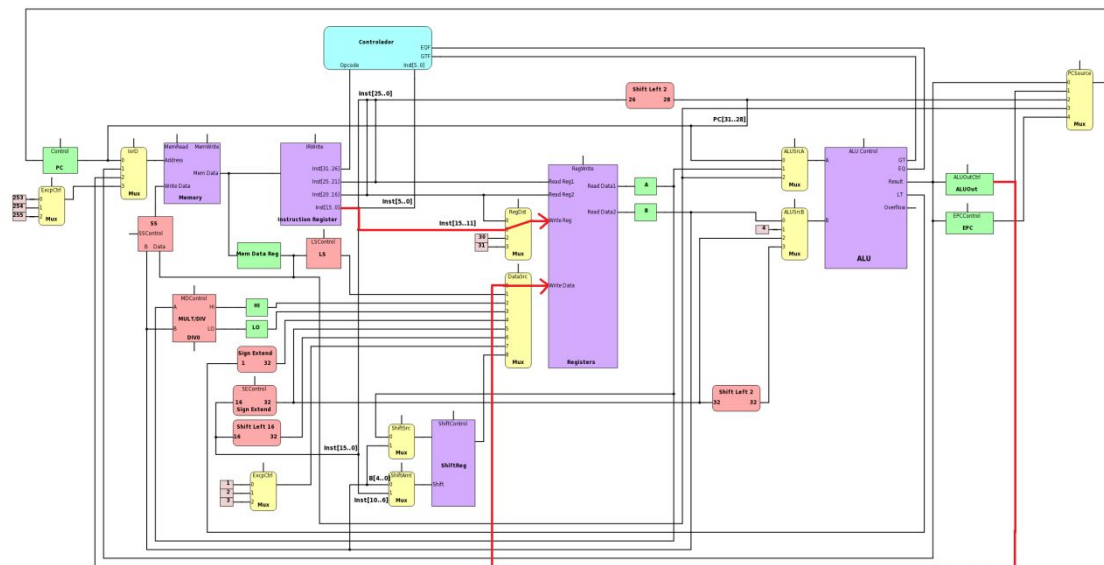


DIV rs, rt
MULT rs, rt

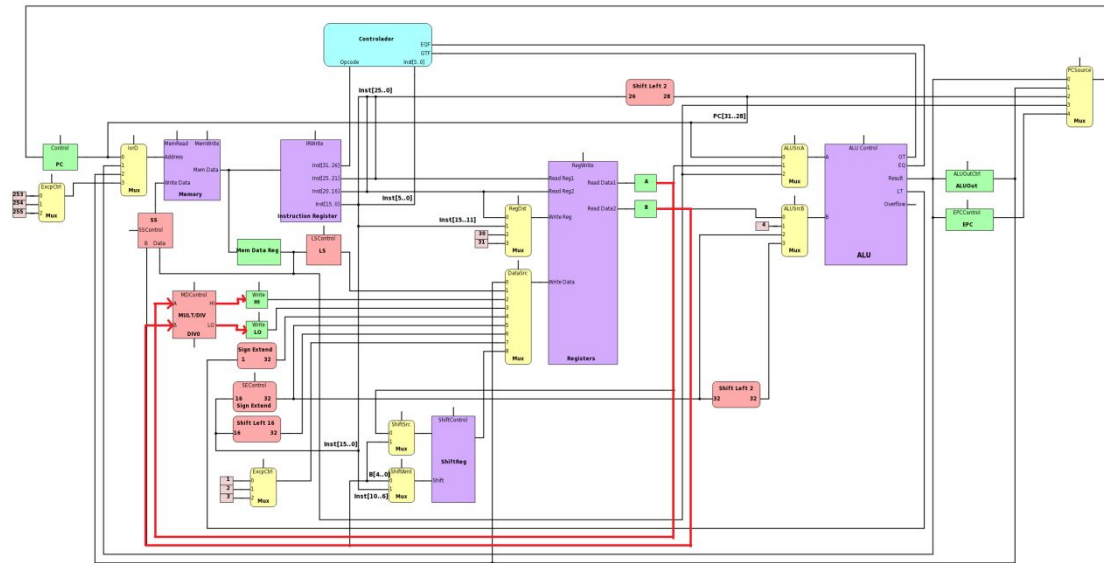3.Realiza operação e grava resultado nos registradores HI e LO




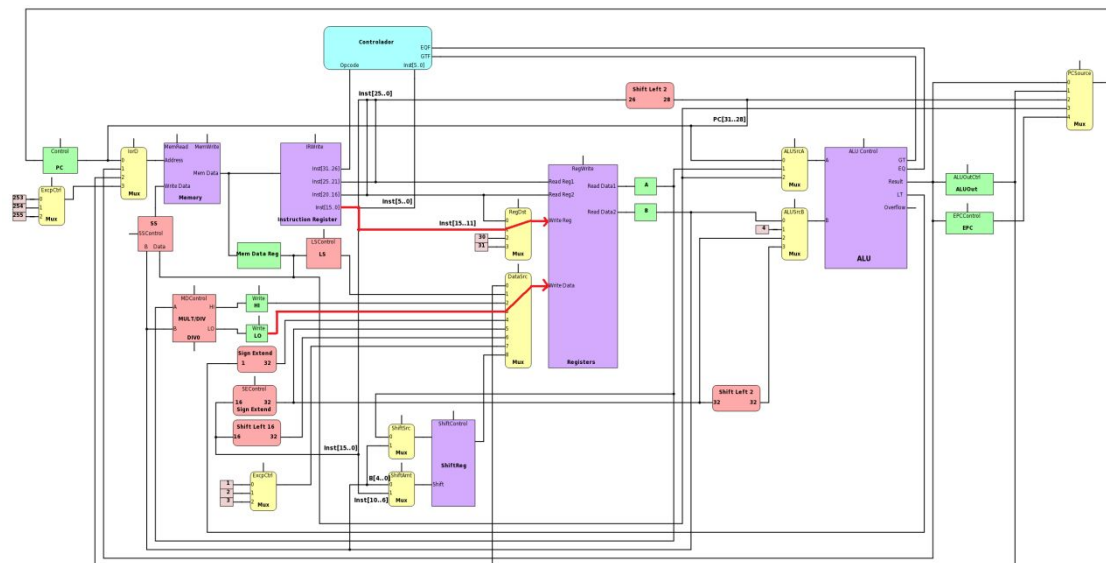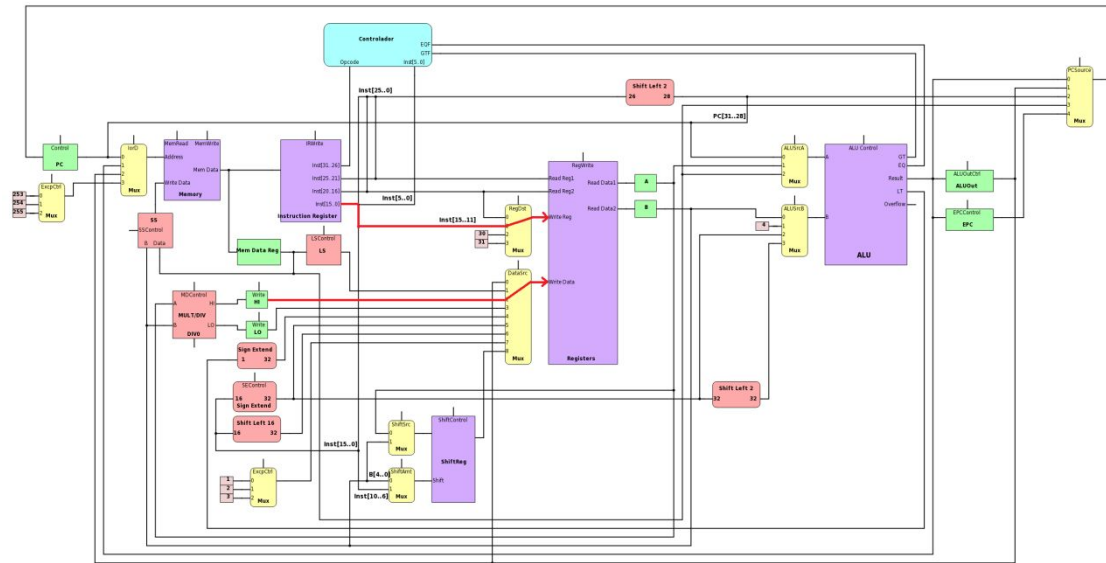MFHI rd
 MFLO rd
 3.Grava o valor em HI ou LO em rd




JR rs

3.Grava o endereço que está em rs no PC

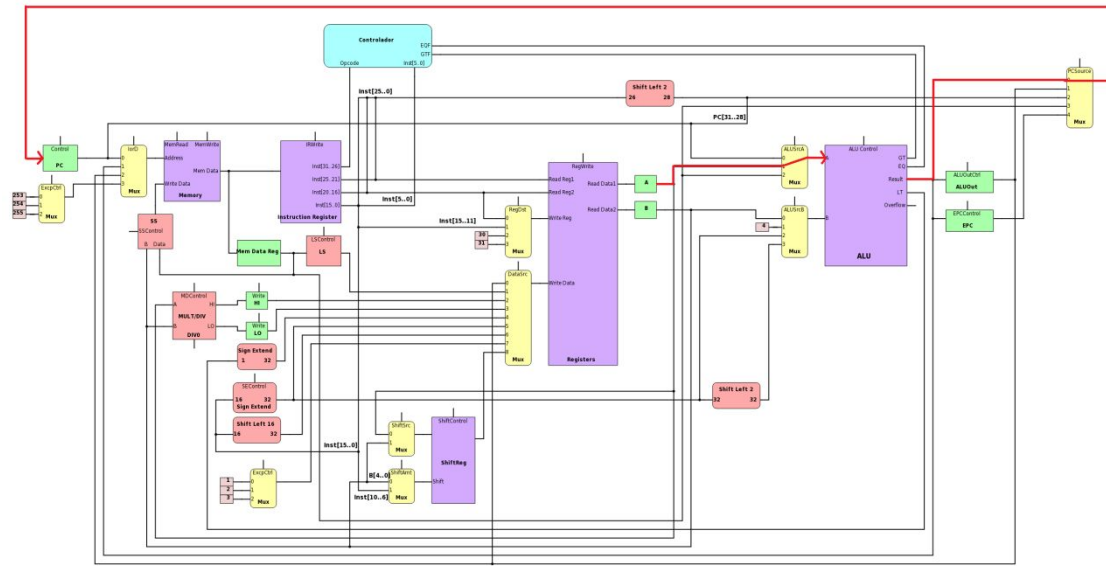


SLL rd, rt, shamt | $rd \leftarrow rt \ll shamt$
 SRA rd, rt, shamt | $rd \leftarrow rt \gg shamt$
 SRL rd, rt, shamt | $rd \leftarrow rt \gg shamt$

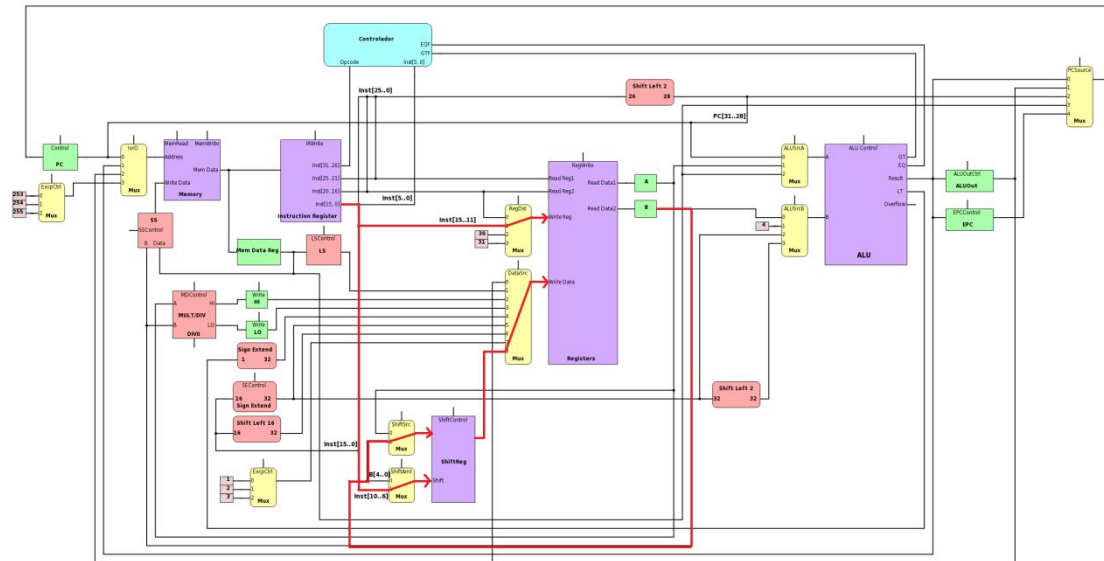3.Desloca o valor do registrador B em 'shamt' unidades e grava em rd




SLLV rd, rs, rt | rd <- rs << rt
 SRAV rd, rs, rt | rd <- rs >> rt*

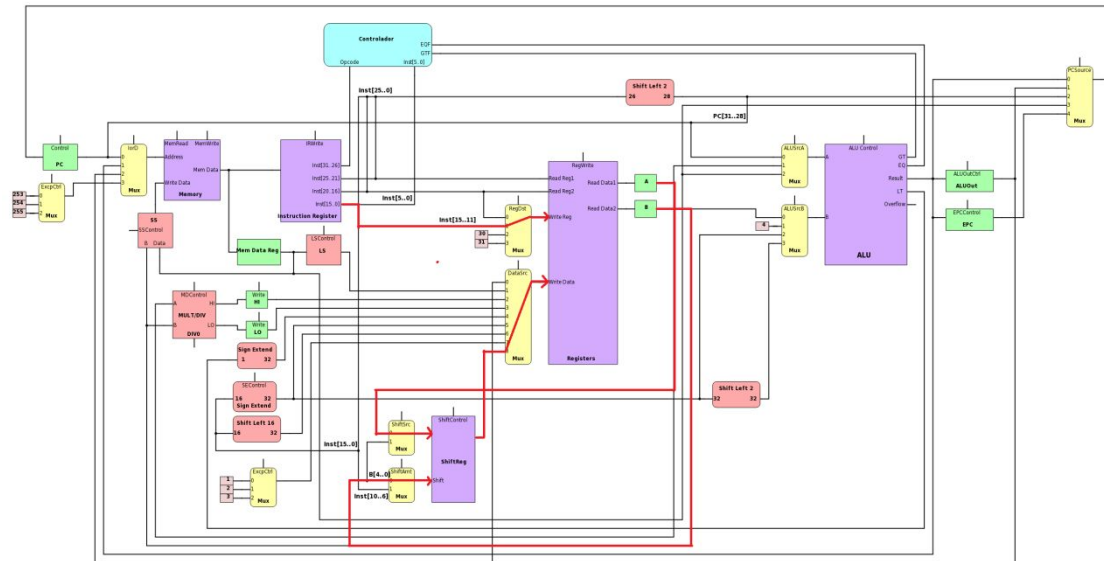3. Desloca o valor do registrador A uma quantidade definida pelo registrador B e grava em rt




SLT rd, rs, rt | rd <- (rs < rt) ? 1 : 0

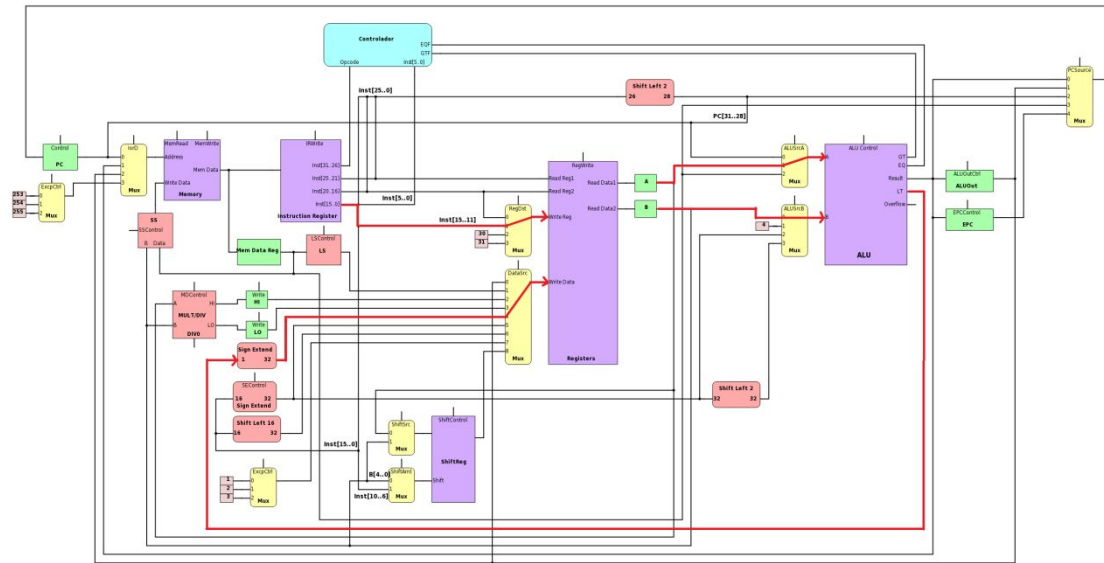3. Compara o valor do registrador A com o valor de B e joga o valor da flag LT estendido para 32 bits em rd



RTE | PC <- EPC

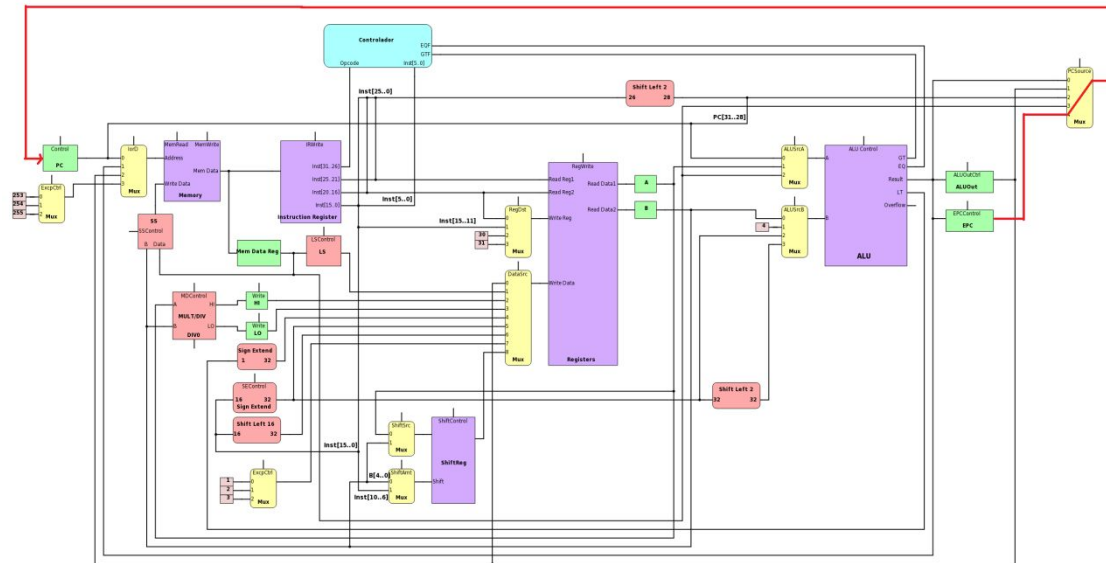
3. Carrega o valor do registrador EPC em PC




ADDI rt, rs, immediate | $rt \leftarrow rs + \text{immediate}$

ADDIU rt, rs, immediate | $rt \leftarrow rs + \text{immediate}$

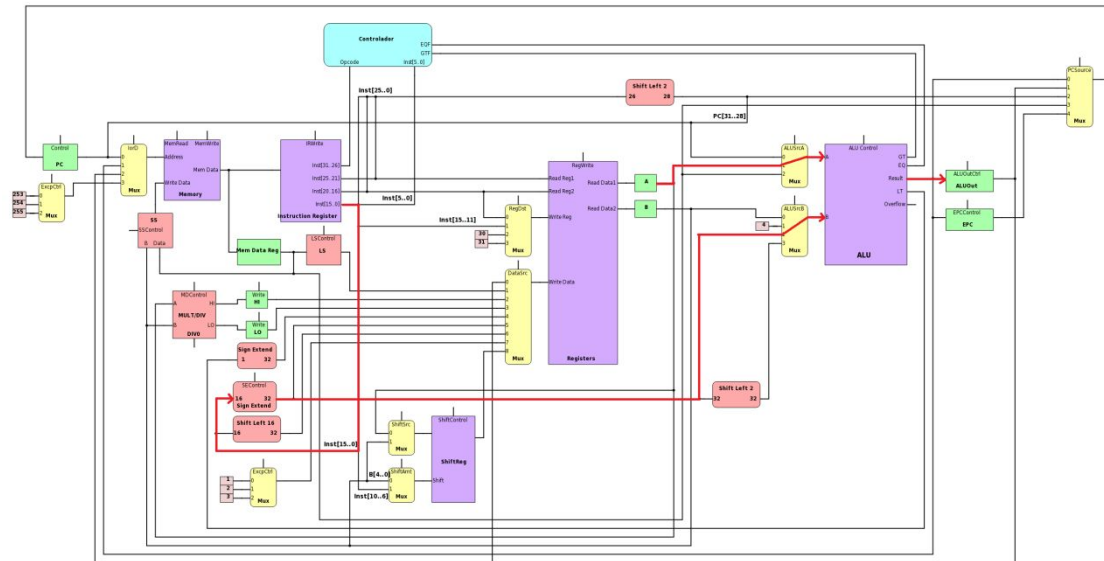3. Calcula a soma do valor no registrador A com o número 'immediate' estendido para 32 bits, e salva em ALUOut




4. Grava o valor de ALUOut em rt

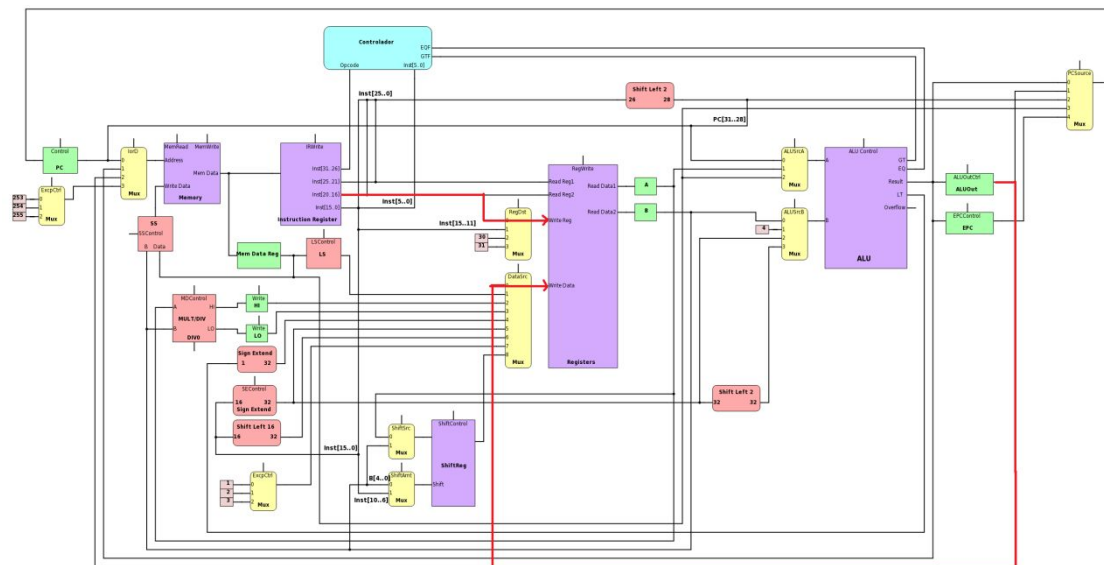

SLTI rt, rs, immediate | $rt \leftarrow (rs < \text{immediate}) ? 1 : 0$

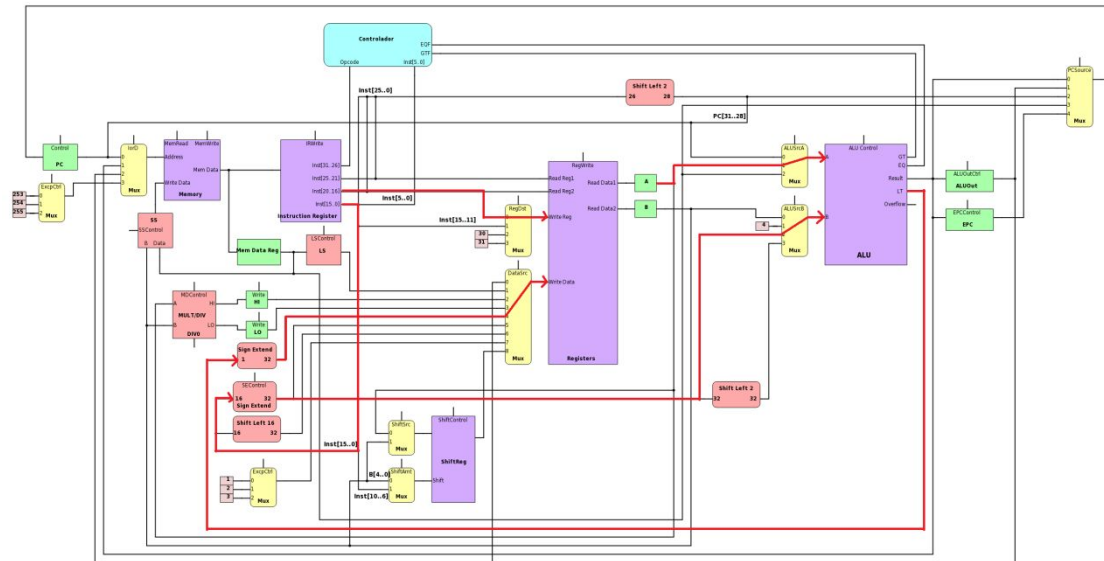
3. Compara o valor do registrador A com o valor de 'immediate' estendido para 32 bits e joga o valor da flag LT estendido para 32 bits em rt




BEQ rs, rt, offset | Desvia se rs == rt

BNE rs, rt, offset | Desvia se rs != rt

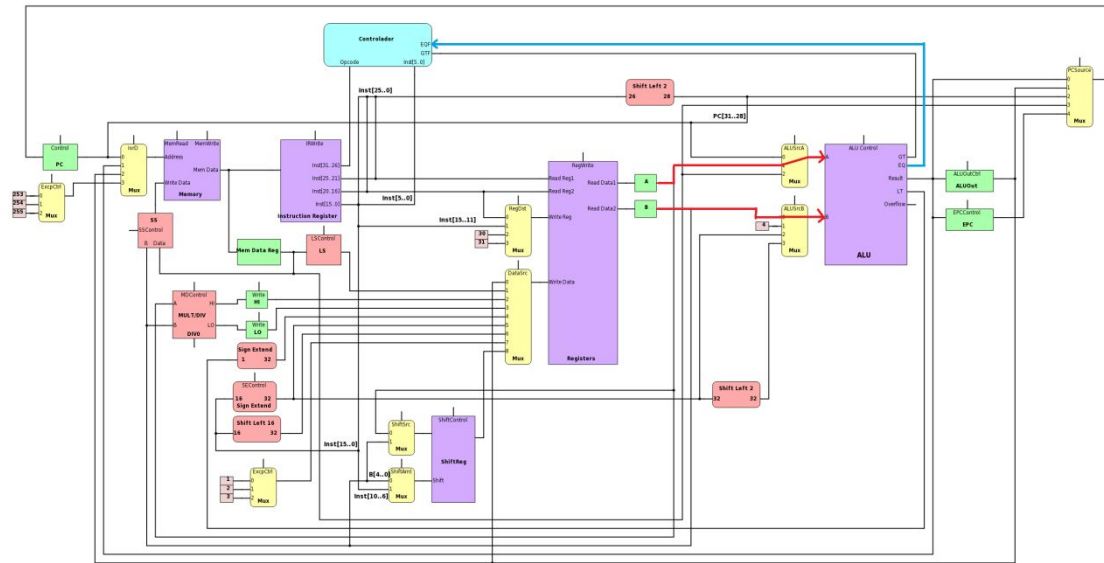3. Compara os valores dos registradores A e B e envia o resultado da flag EQ para o controlador



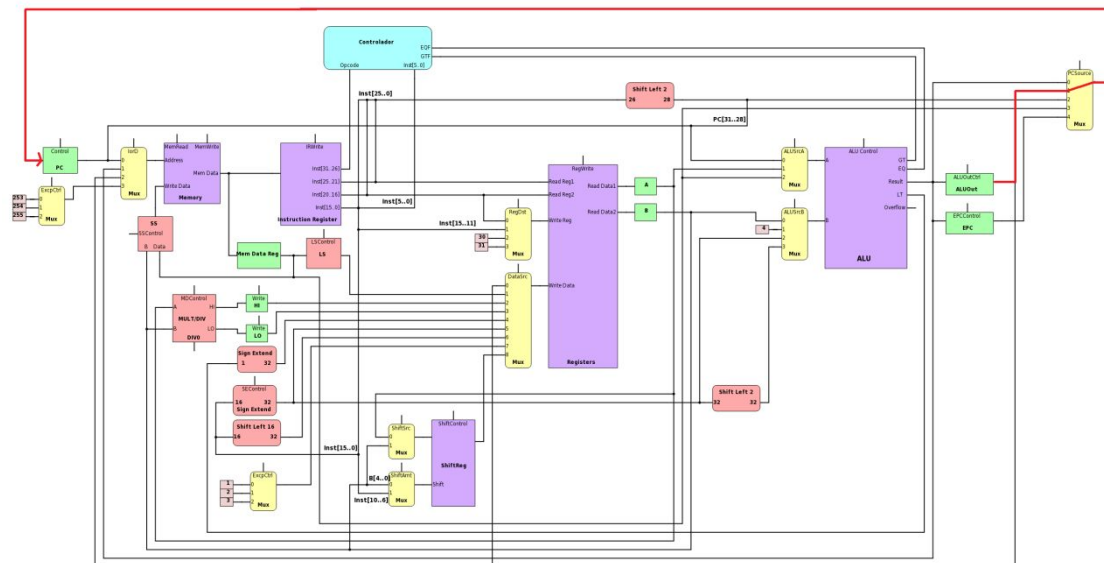
4. Grava o valor em ALUOut (calculado no segundo clock, ver primeira pagina) em PC caso EQ == 1 (no BEQ) ou EQ == 0 (no BNE)




BLE rs, rt, offset | Desvia se $rs \leq rt$

BGT rs, rt, offset | Desvia se $rs > rt$

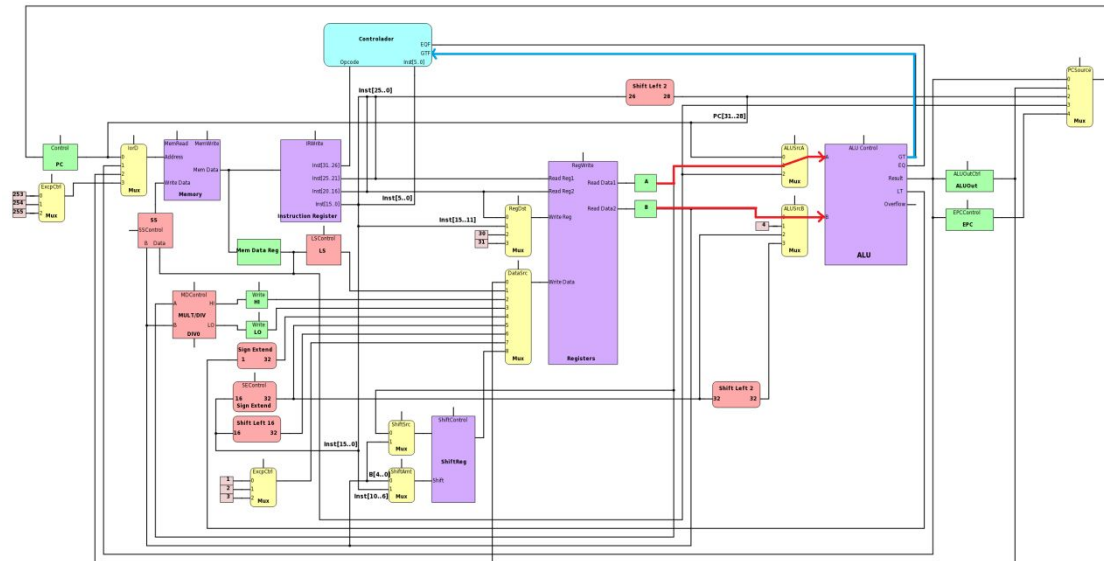3. Compara os valores dos registradores A e B e envia o resultado da flag GT para o controlador




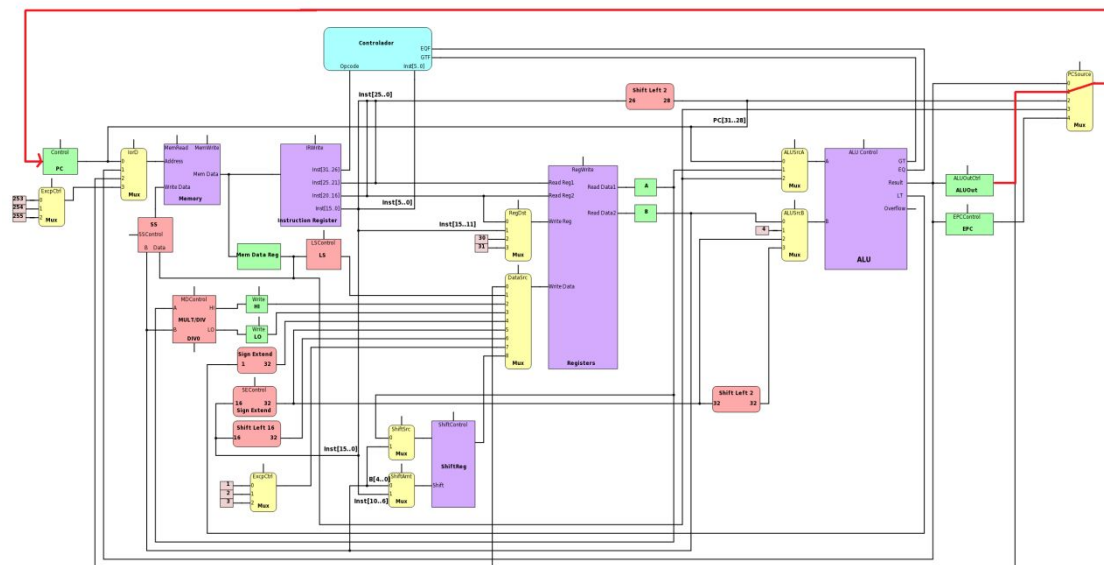4. Grava o valor em ALUOut (calculado no segundo clock, ver primeira pagina) em PC caso $GT == 1$ (no BGT) ou $GT == 0$ (no BLE)




BEQM rs, rt, offset | Desvia se Mem[rs] == rt

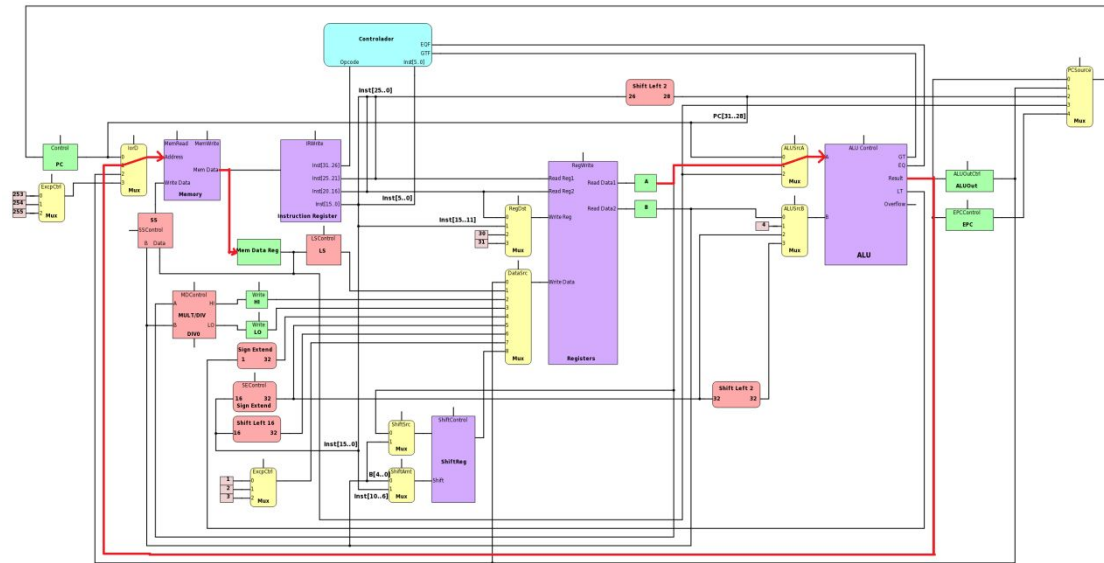
3. Busca o valor na memória, na posição especificada no registrador A, e grava em MDR



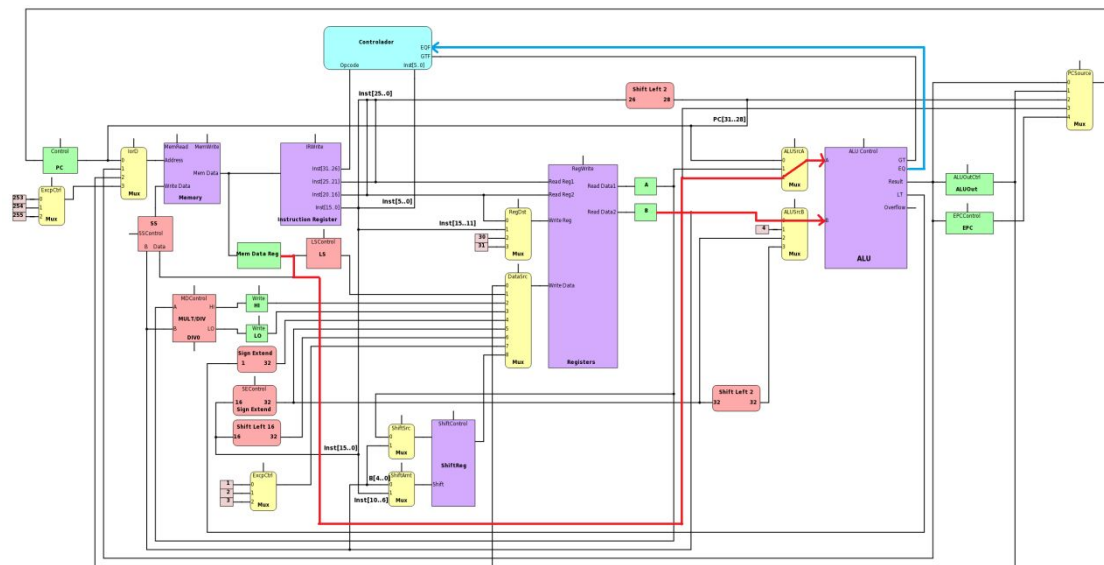4. Compara o valor em MDR com o valor no registrador B e envia o resultado da flag EQ para o controlador




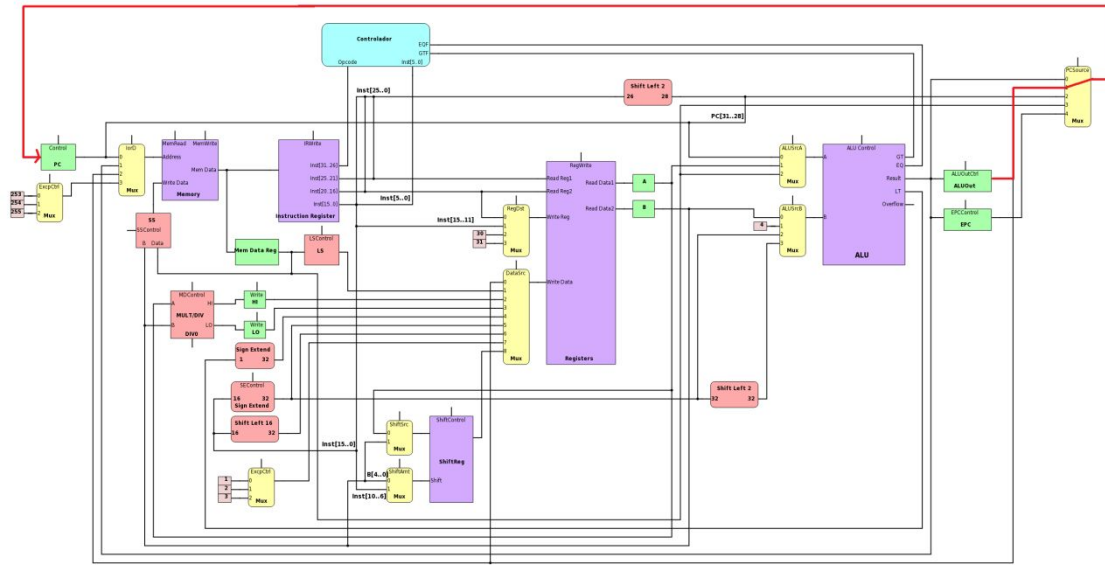5. Grava o valor em ALUOut (calculado no segundo clock, ver primeira pagina) em PC caso EQ == 0




LUI rt, immediate | $rt \leftarrow \text{immediate} \ll 16$

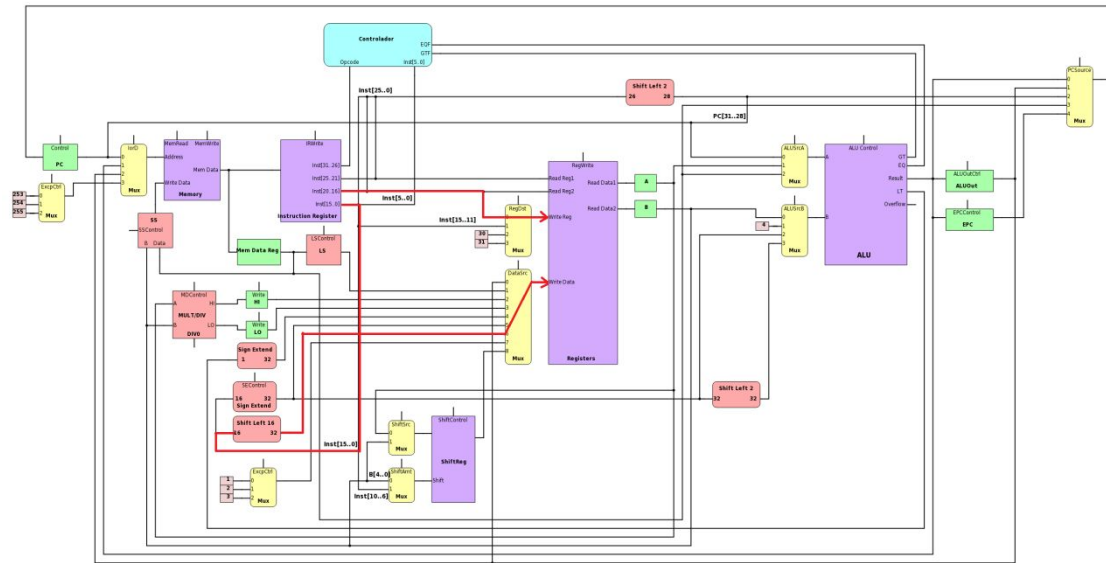3. Grava o valor de 'immediate' deslocado em 16 bits para a esquerda em rt




LW rt, offset(rs) | $rt \leftarrow \text{Mem}[rs + \text{offset}]$
 LH rt, offset(rs) | $rt \leftarrow \text{halfword Mem}[rs + \text{offset}]$
 LB rt, offset(rs) | $rt \leftarrow \text{byte Mem}[rs + \text{offset}]$

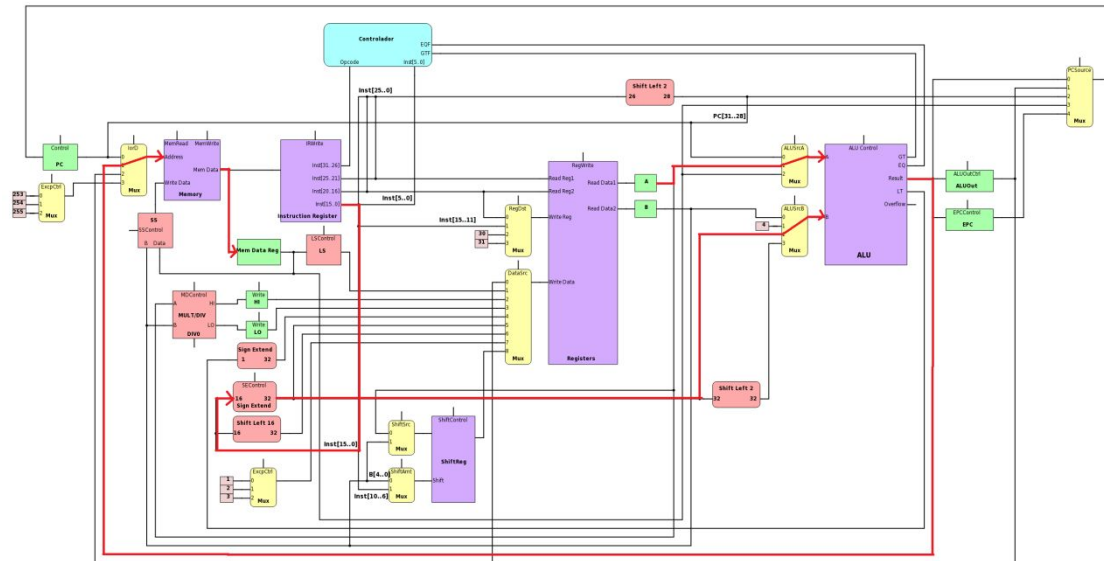3. Calcula a soma de rs com 'offset' estendido para 32 bits, e salva a informação deste endereço da memória em MDR



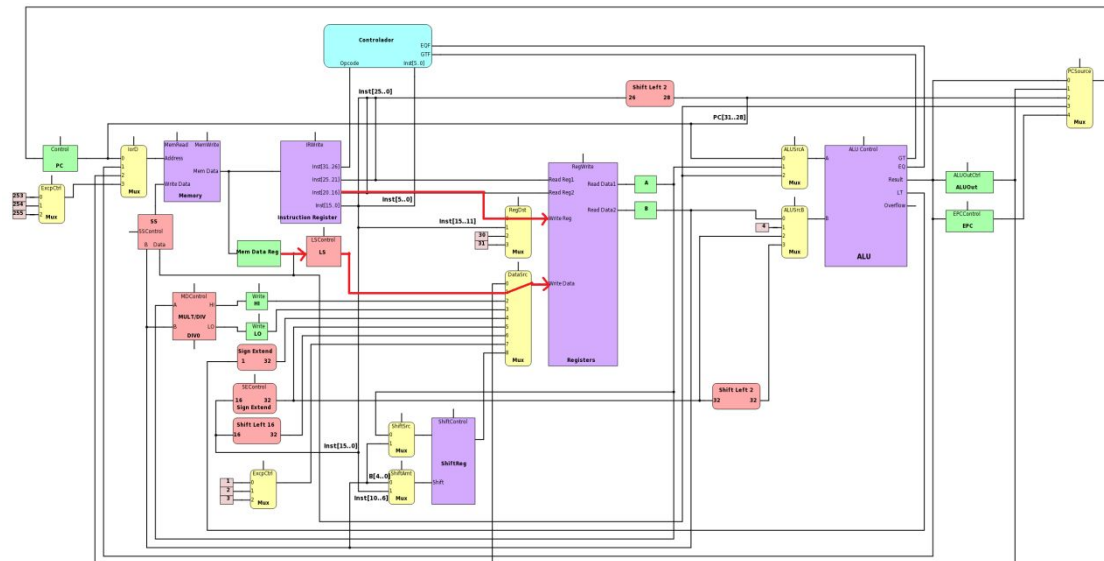4. Grava o valor de MDR, após passar por LS (Load Size, define o tamanho do que vai ser gravado) em rt




SW rt, offset(rs)


SH rt, offset(rs)

SB rt, offset(rs)

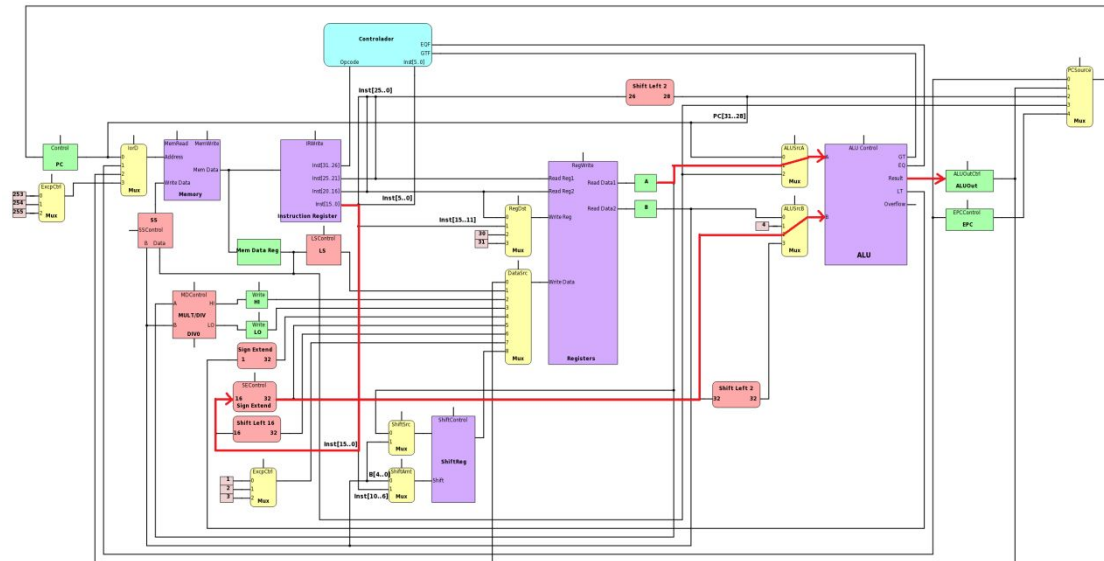
3. Calcula a soma de rs com 'offset' estendido para 32 bits, e salva em ALUOut



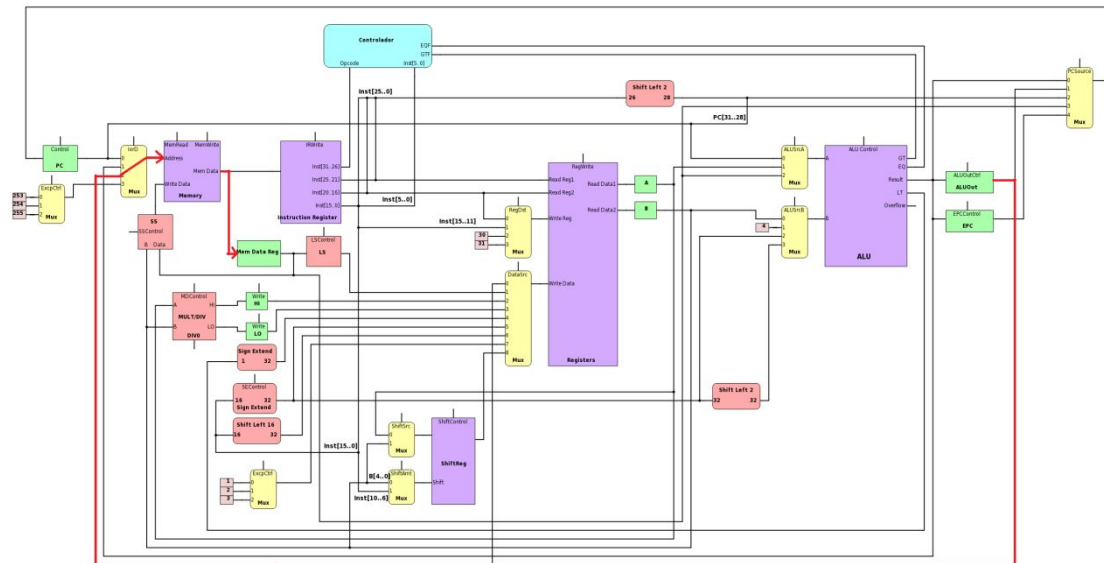4. Carrega a informação contida na posição de memória definida por ALUOut em MDR




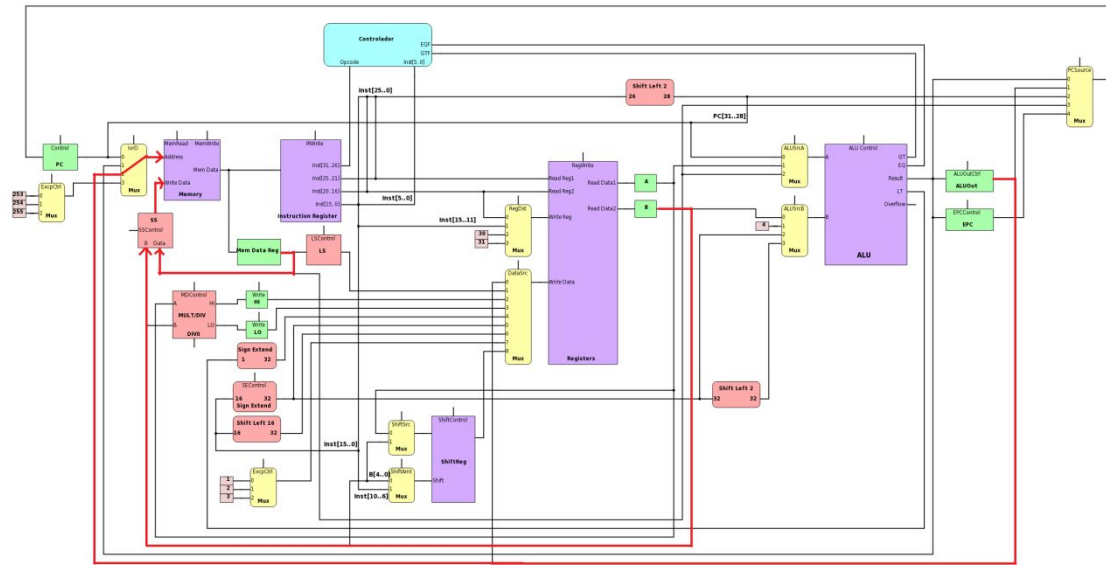5. Grava o valor do registrador B na posição de memória definida por ALUOut, após passar por SS(Store Size, define o tamanho do que vai ser gravado, sem perda de informação)




J offset

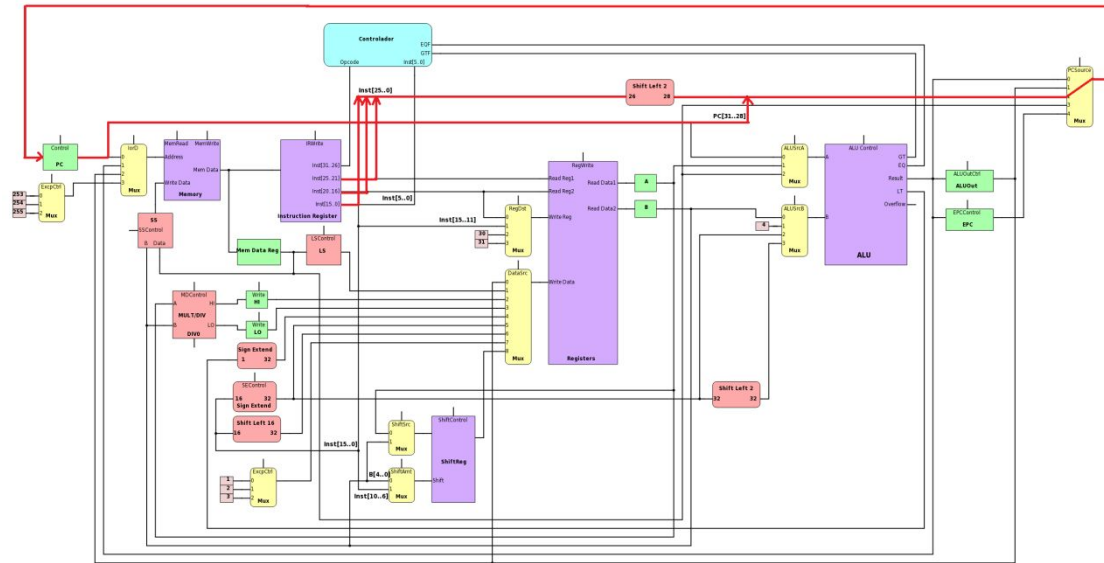3.Desloca 'offset' em 2 bits para a esquerda, concatena com [31..28] de PC e grava o resultado em PC



JAL offset

3. Grava o valor de PC+4 em ALUOut

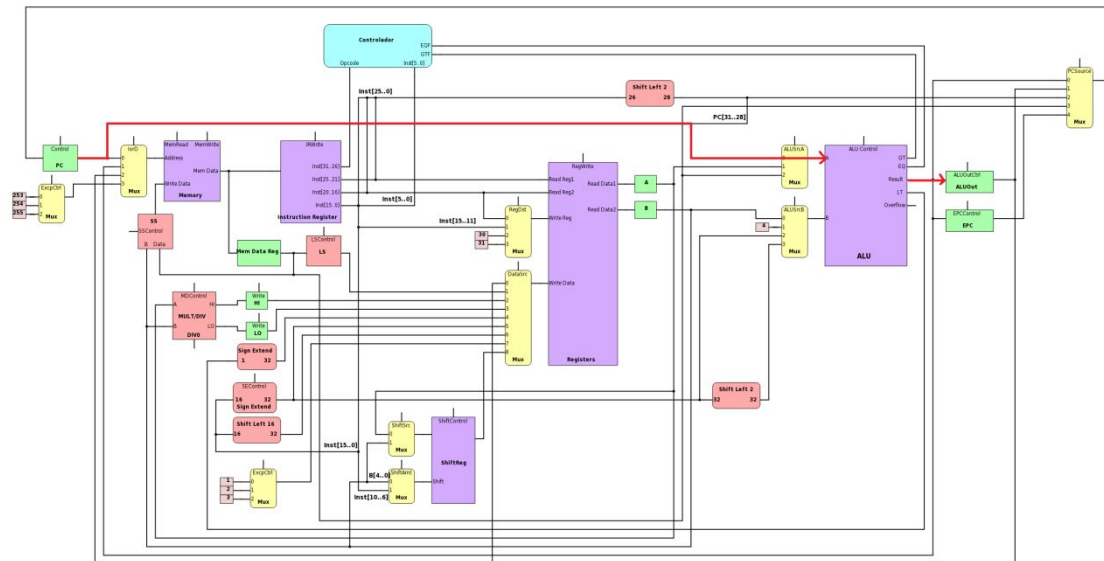

4. Desloca 'offset' em 2 bits para a esquerda, concatena com [31..28] de PC, grava o resultado em PC e grava o valor de ALUOut no registrador 31

